

UNIVERSITY OF VICTORIA

CENG 241

DIGITAL DESIGN I

Lab 3 Combinational Circuits: 2-bit multiplier

Instructor:

Dr. Amirali BANIASADI

Teaching Assistant:

Grace HUI

Yves SENECHAL V00213837

Tyler STEPHEN V00812021

A01 - B03

June 15, 2015



University
of Victoria

1 Introduction

2 Discussion

A_1	A_0	B_1	B_0	C_3	C_2	C_1	C_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

Table 1: Truth table for 2-bit by 2-bit multiplier

$$C_0 = A_0 B_0$$

$$C_1 = A_1 B_1' B_0 + A_1 A_0' B_0 + A_1' A_0 B_1 + A_0 B_1 B_0'$$

$$C_2 = A_1 B_1 B_0' + A_1 A_0' B_1$$

$$C_3 = A_1 A_0 B_1 B_0$$

A general discussion of the design and the lab

A_1A_0	B_1B_0			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

(a) C_0

A_1A_0	B_1B_0			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	1	0	1
10	0	1	1	0

(b) C_1

A_1A_0	B_1B_0			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	0	0	1	1

(c) C_2

A_1A_0	B_1B_0			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

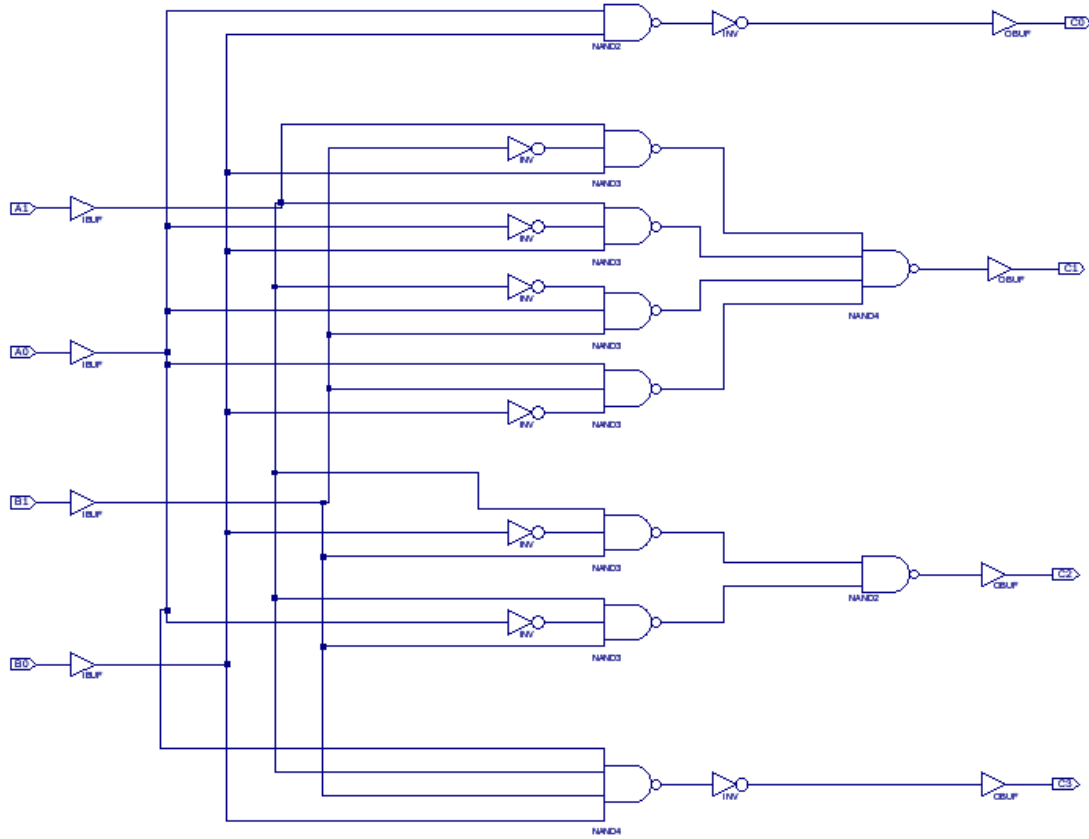
(d) C_3 Figure 1: Karnaugh maps and term groupings for product terms C_i 

Figure 2: Complete schematic of 2-bit multiplier

 


Figure 3: Functional simulation of a 2-bit multiplier